

## Technische Informatik I Klausur SS 2011 Prof. Dr. Dirk Hoffmann

Name:					
Matrikelr	าr.:				

## Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft

# Klausur Technische Informatik I

(Sommersemester 2011)

Aufgabe	1	2	3	4	Summe
Punkte	18	12	11	19	60
Erreicht					

Ergebnis (aus beiden Teilen):

Note
------

Zeit: 60 Minuten Erlaubte Hilfsmittel: <u>keine</u>

Tragen Sie auf das Titelblatt Ihren Namen und auf alle Blätter Ihre Matrikelnummer ein. Fragen Sie bei Unklarheiten in der Aufgabenstellung sofort nach und tragen Sie Ihre Lösungen nur in die Aufgabenblätter ein. Verwenden Sie auch die Rückseite. Sollte der Platz nicht ausreichen, so erhalten Sie weitere Blätter. Lösungen auf eigenem Papier werden nicht akzeptiert. Alle Aufgabenblätter müssen abgegeben werden.

# Viel Erfolg!



Klausur SS 2011

Prof. Dr. Dirk Hoffmann

Name:						

Matrikelnr.:

### **Vorbereitung**

Tragen Sie auf dem Titelblatt Ihren Namen und auf allen Blättern Ihre Matrikelnummer ein. Verwenden Sie keinen Bleistift und auch keinen roten Stift.

#### Aufgabe 1: Boolesche Algebra (18 Punkte) (4+2+2+4+2+4)

a) Vereinfachen Sie die Formel  $A \land B \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$  rechnerisch so weit wie möglich.

$$A \wedge B \rightarrow (\neg A \rightarrow B) = \\ \neg (A \wedge B) \vee (A \vee B) = \\ \neg A \vee \neg B \vee A \vee B = \\ (\neg A \vee A) \vee (\neg B \vee B) = \\ 1 \vee 1 = \\ 1$$

b) Ist die Formel aus der vorherigen Teilaufgabe eine **Tautologie**? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ja, eine Formel ist eine Tautologie, wenn wir immer den Wert 1 erhalten, egal mit welchen Werten wir die Variablen belegen.

c) Stellen Sie die Germel A v B durch eine Formel dar, die neben A und B ausschließlich Negations- und Implikationsoperatoren enthält. Kommen Sie mit so wenig Operatoren aus wie möglich.

 $A \lor B = \neg A \to B$ 



Klausur SS 2011

Prof. Dr. Dirk Hoffmann

Name:

MatrikeInr.:

d) Lässt sich die Formel **A v B** durch eine Formel darstellen, die neben **A** und **B** ausschließlich Implikationsoperatoren enthält? Begründen Sie Ihre Antwort.

$$A \lor B = (A \rightarrow B) \rightarrow B$$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow B$$

$$\neg (A \rightarrow B) \lor B =$$

$$\neg (\neg A \lor B) \lor B =$$

$$A \neg B \lor B =$$

$$(A \lor B) (\neg B \lor B) =$$

$$A \lor B$$

In den nächsten beiden Teilaufgabe geht es um Formeln, die neben Variablen nur die Operatoren  $\land$ ,  $\lor$ ,  $\rightarrow$  enthalten dürfen.

e) In der Operatorenliste ist der Äquivalenzoperator ↔ nicht enthalten. Lässt sich dieser Operator durch die anderen Verknüpfungen darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort.

```
Ja, es ist X ↔ Y = X → Y ∧ Y → X
```

f) In der Operatorenliste ist der **Negationsoperator** ¬ nicht enthalten. Lässt sich dieser Operator durch die anderen Verknüpfungen darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort.

```
Nein. Wegen

1 ∧ 1 = 1

1 ∨ 1 = 1

1 → 1 = 1
```

würde jede Funktion, die ausschließlich diese Operatoren enthält, 1 ergeben, wenn alle Variablen mit 1 belegt werden. Eine Funktion F(X), die äquivalent zu ¬X ist, muss aber den Wert 0 ergeben, wenn X mit 1 belegt wird.



Klausur SS 2011


Prof. Dr. Dirk Hoffmann

Name:

Matrikelnr.:


#### Aufgabe 2: KV-Diagramme (12 Punkte) (2+4+2+4)

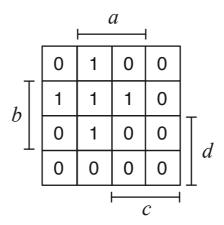a) Extrahieren Sie aus dem nachstehenden KV-Diagramm eine **disjunktive Minimalform**. Tragen Sie die benutzten Blöcke (und nur diese) in das Diagramm ein.



DNF = a¬c¬d ∨ ab¬c ∨ b¬c¬d ∨ ab¬d

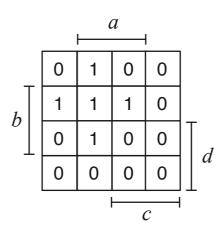b) Extrahieren Sie aus dem nachstehenden KV-Diagramm eine **konjunktive Minimalform**. Tragen Sie die benutzten Blöcke (und nur diese) in das Diagramm ein.



 $KNF = (a \lor b)(b \lor \neg c)(\neg c \lor \neg d)(a \lor \neg c)(a \lor \neg d)(b \lor \neg d)$ 



Klausur SS 2011


Prof. Dr. Dirk Hoffmann

Name:

Matrikelnr.:

#### Aufgabe 3: Schaltnetze (11 Punkte) (4 + 4 + 3)

Gegeben sei das folgende Schaltnetz:

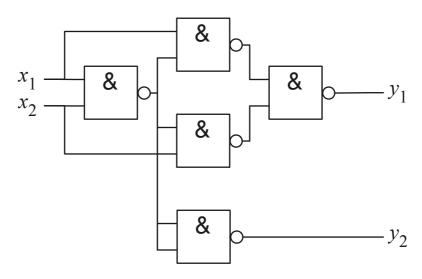

a) Vervollständigen Sie die nachstehende Wahrheitstafel

х1	x2	y1	y2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

b) Welche Standardschaltung haben wir hier vor uns?

Halbaddierer

c) Könnte man die gleiche Schaltung auch ausschließlich mit NOR-Gattern aufbauen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ja. Der NOR-Operator bildet alleine ein vollständiges Operatorensystem. Damit lässt sich jede Schaltung mit NOR-Gattern aufbauen und somit auch diese hier.



Klausur SS 2011


Prof. Dr. Dirk Hoffmann

Name:

Matrikelnr.:

#### <u>Aufgabe 4: Schaltwerke (19 Punkte) (2 + 8 + 5 + 4)</u>

Gegeben sei die folgende Schaltung:

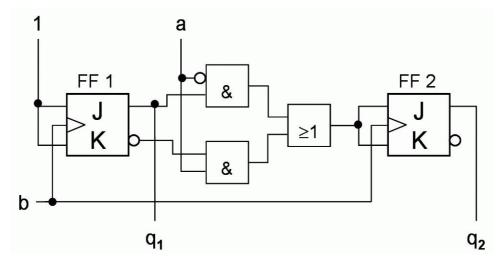

a) Welche Funktion hat der Eingang b?

b ist der Takteingang

b) Vervollständigen Sie die nachstehende Übergangstabelle:

а	q2(t)	q1(t)	J2	K2	q2(t+1)	q1(t+1)
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0

Hinweis: **q2(t)** ist der aktuelle Zustand des **rechten** und **q1(t)** der aktuelle Zustand des **linken** Flipflops. **q2(t+1)** ist der Folgezustand des **rechten** und **q1(t+1)** der Folgezustand des **linken** Flipflops. **J2** bzw. **K2** bezeichnen dabei den J- bzw. K-Eingang des **rechten** Flipflops.



Klausur SS 2011

Nam	e:							
			-	 	 	 	 	
		_						

	SS 2011 Prof. Dr. Dirk Hoffmann	Matrikelnr.:
c) Zeichnen	Sie den Zustandsübergangsgra	phen der Schaltung.
		t vier Zuständen d fehlt)
d) Welche F	unktion realisiert das Schaltwer	k? Welche Aufgabe hat dabei der Eingang a?
Zählrichtur		hronzähler mit variabler Zählrichtung. Die ing a bestimmt. Im Fall a = 0 wird der Zäh- ementiert.